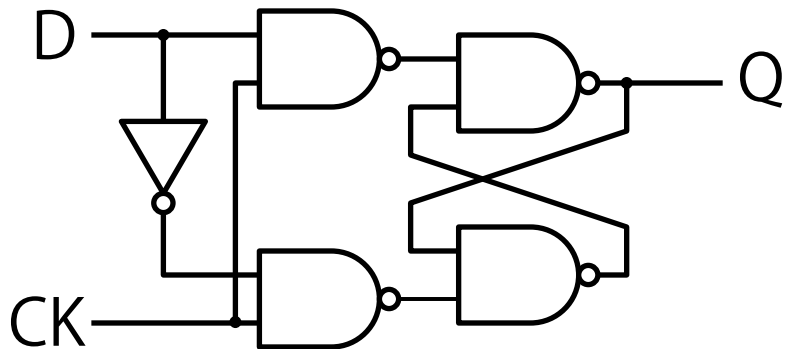


D フリップフロップ



input		output
D	CK	Q
0	0	状態を保持
1	0	状態を保持
0	1	0
1	1	1